

0.1 Wer sagt was

1. Wiederholung der Strom- und Spannungsmessung der 10. Klasse (Innenwiderstand von Messgeräten; 5 min; Ingo)
2. Innenwiderstand von Batterien (Schaltbild von Gawro)
3. Herleitung der Formel für R_i (Ingo)
4. Versuche (Gawro)
5. Deutung der Versuche

[Wichtiges: Probleme beim Messen, „Lupe“ in Schaltbild]